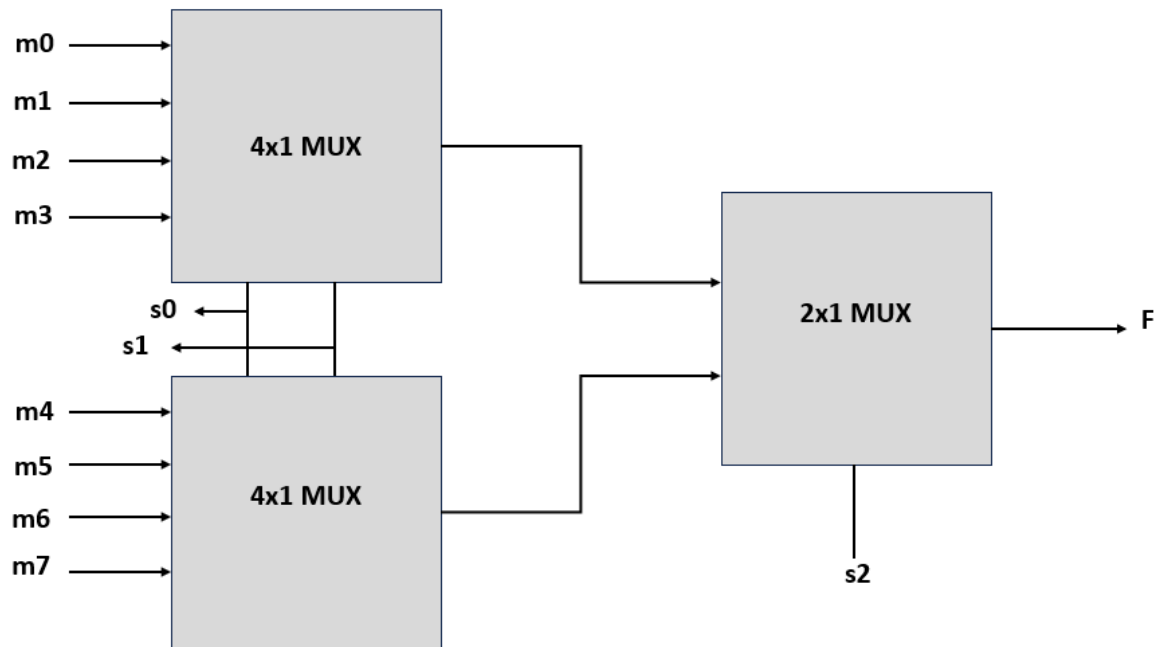


Name: Rasha Mansour

ID:1210773

### 3.6 Post Lab

1. Implement 8x1 Multiplexer using lower order Multiplexers Show how to solve it.



2. Design a Majority Circuit; a circuit that takes 4 inputs A, B, C, D and 1 output Y. Its output equals 1 when 3 or 4 of the inputs are 1. You can only use two 4x1 multiplexers.

| A | B | C | D | F |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | } |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | } |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | } |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | } |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | } |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | } |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | } |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | } |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | } |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | } |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | } |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | } |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | } |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | } |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | } |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | } |

